

電子電路實驗 4: Multiple Feedback Network

實驗結報

B02901178 江誠敏

November 23, 2015

1 實驗結果

1.1 Sinusoidal oscillators

1.1.1 Maximum amplitude

Item	Value
$V_{o(p-p)}$	25.1 V
f	561 Hz
R_1	33 k Ω

1.1.2 Minimum amplitude

Item	Value
$V_{o(p-p)}$	182 mV
f	556 Hz
R_1	675 Ω

1.2 Triangular oscillators

Item	Value
$V_{o(p-p)}$	15.8 V
f	5020 Hz

2 心得

不知道爲什麼，總感覺電電實驗三的電路好像一個實驗比一個實驗簡單啊...記得實驗一、二每個人都是接的一把鼻涕一把眼淚，現在做的快的好像一個小時就做完了。希望期末考也考個簡單的吧...